Keypad

논리회로실습

부경대 컴퓨터 인공지능공학부 최필주

목차

- 키 패드 개요
- 키 패드 동작 원리
- 키 패드의 구현

개요

- 키 패드의 구조
 - 16개의 핀 사용 대신 열/행 각 4핀씩 사용
- 동작
 - Dot matrix
 - 각 열에 1출력
 - 각 열 모양을 4개의 행 핀에 출력
 - Keypad
 - 각 열/행에 0출력
 - 버튼 눌린 행/열에 0 입력



개요

- 키 패드의 구조
 - 16개의 핀 사용 대신 열/행 각 4핀씩 사용
- 동작
 - 각 행/열에 0 출력
 - 버튼이 눌리면 눌린 열/행에 0 입력
 - 예) 5가 눌렸을 때
 - o_Row[1] = 0로 출력될 때 i_Col[1] = 0이 입력됨


[0]	[1]	[2]	[3]
Col	Col	Col	Col
٠٠٦	اجرا	ا	٠٢ ا

		1 188 (2)	-VALUE	
0	1	2	3	
4	5	6	7	
8	9	10	11	
12	13	14	15	

- $o_Row[0]$
- o_ Row[1]
- o_ Row[2]
- o_ Row[3]




Keypad의 구조

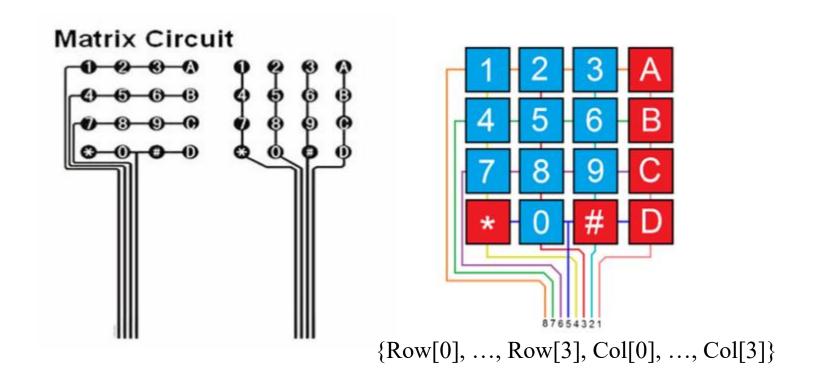


- 숫자의 결정
 - 효과적인 결정방법은?

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

0000	0001	0010	0011
0100	0101	0110	0111
1000	1001	1010	1011
1100	1101	1110	1111

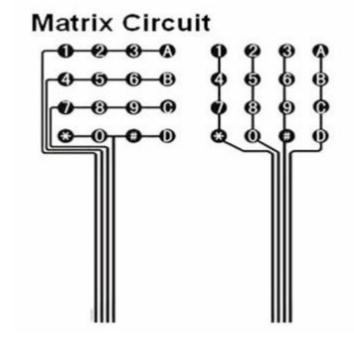


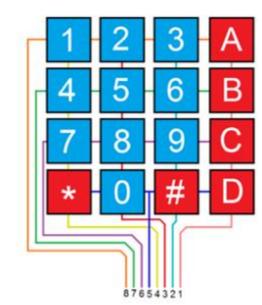


- 숫자의 결정
 - 최상위 2비트: Row에 의해 결정
 - 최하위 2비트: Col에 의해 결정

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

0000	0001	0010	0011
0100	0101	0110	0111
1000	1001	1010	1011
1100	1101	1110	1111

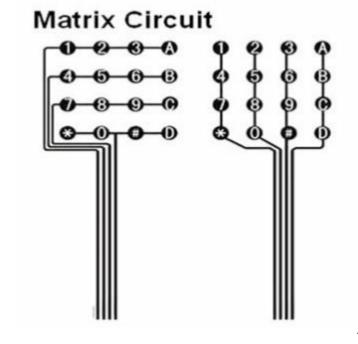

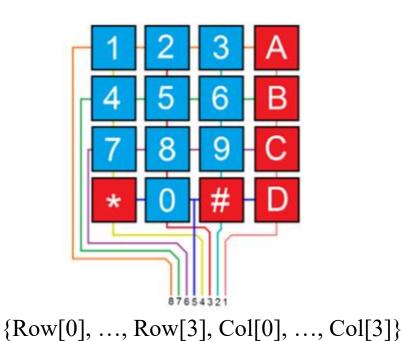


• 숫자의 결정

- Num[3]: o_Row == 4'b0011일 때 눌림
- Num[2]: o_Row == 4'b0101일 때 눌림
- Num[1]: i_Col[2] 또는 i_Col[3]가 0
- Num[0]: i_Col[1] 또는 i_Col[3]가 0

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15


0000	0001	0010	0011
0100	0101	0110	0111
1000	1001	1010	1011
1100	1101	1110	1111

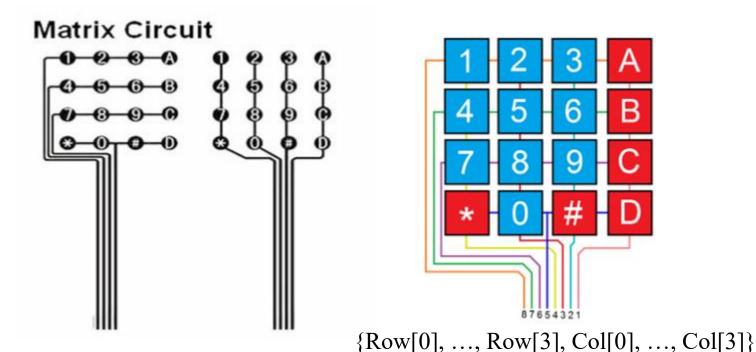

- 숫자의 결정
 - Num[3]: o_Row == 4'b0011일 때 눌림
 - Num[2]: o_Row == 4'b0101일 때 눌림
 - Num[1]: i_Col[2] 또는 i_Col[3]가 0
 - Num[0]: i_Col[1] 또는 i_Col[3]가 0

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15


0000	0001	0010	0011
0100	0101	0110	0111
1000	1001	1010	1011
1100	1101	1110	1111

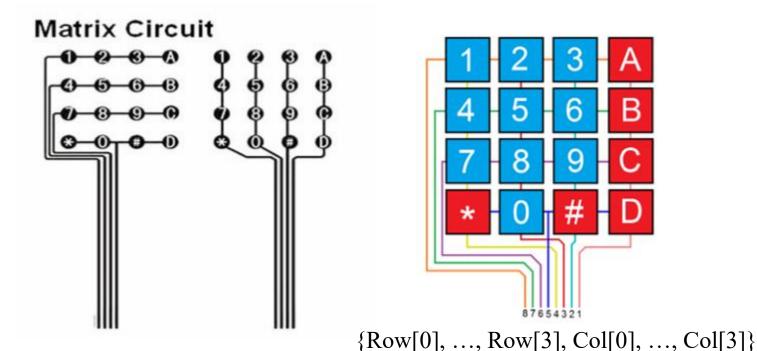

- 숫자의 결정
 - Num[3]: o_Row == 4'b0011일 때 눌림
 - Num[2]: o_Row == 4'b0101일 때 눌림
 - Num[1]: i_Col[2] 또는 i_Col[3]가 0
 - Num[0]: i_Col[1] 또는 i_Col[3]가 0

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

0000	0001	0010	0011
0100	0101	0110	0111
1000	1001	1010	1011
1100	1101	1110	1111

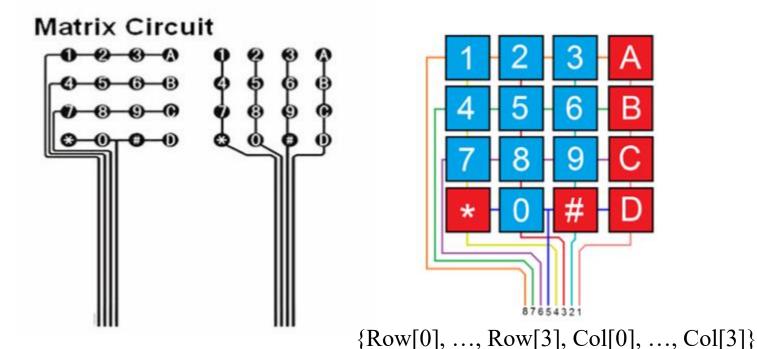


• 숫자의 결정


- Num[3]: o_Row == 4'b0011일 때 눌림
- Num[2]: o_Row == 4'b0101일 때 눌림
- Num[1]: i_Col[2] 또는 i_Col[3]가 0
- Num[0]: i_Col[1] 또는 i_Col[3]가 0

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15


0000	0001	0010	0011
0100	0101	0110	0111
1000	1001	1010	1011
1100	1101	1110	1111

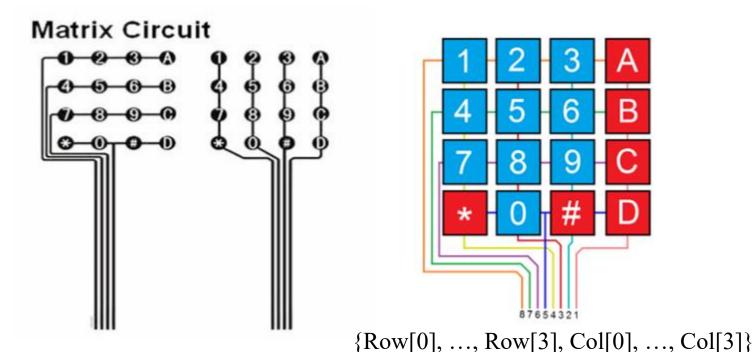

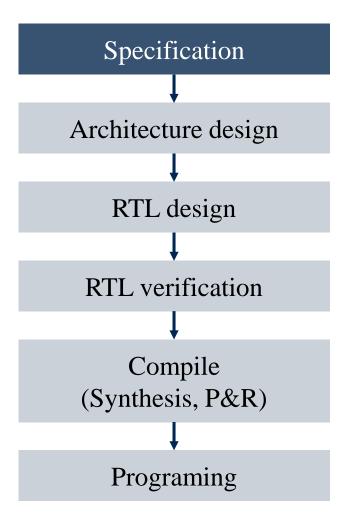
- 명세
 - 입력
 - i_Clk
 - $i_Rst \rightarrow push[3]$
 - i_Col → Extension
 - 출력
 - o_Row → Extension
 - o_FND




● 구조 설계

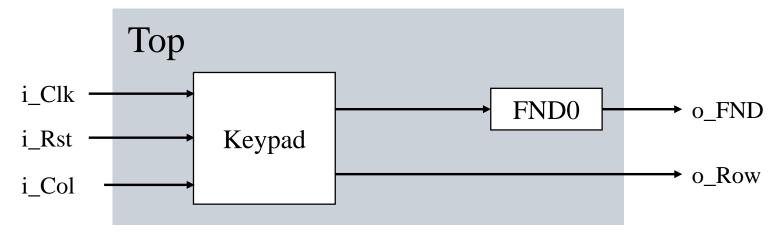


■ Keypad module에 필요한 레지스터는?

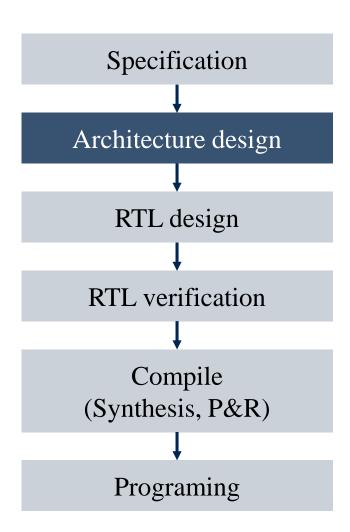

● 구조 설계

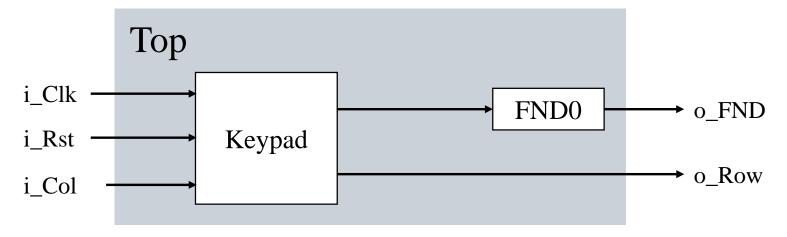


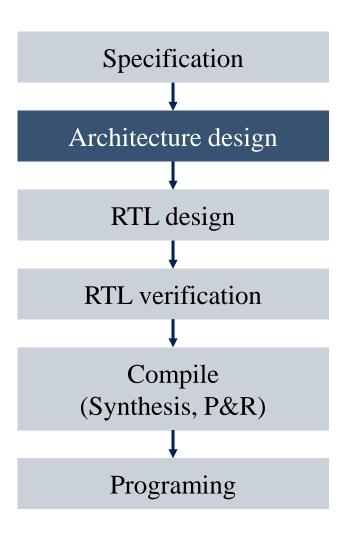- Keypad module에 필요한 레지스터
 - State
 - Num (4)
 - Count




• 숫자의 결정 원리

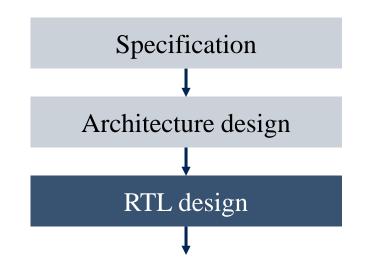- Num[3]: o_Row == 4'b0011일 때 눌림
- Num[2]: o_Row == 4'b0101일 때 눌림
- Num[1]: i_Col[2] 또는 i_Col[3]가 0
- Num[0]: i_Col[1] 또는 i_Col[3]가 0




FSM (o_Row)

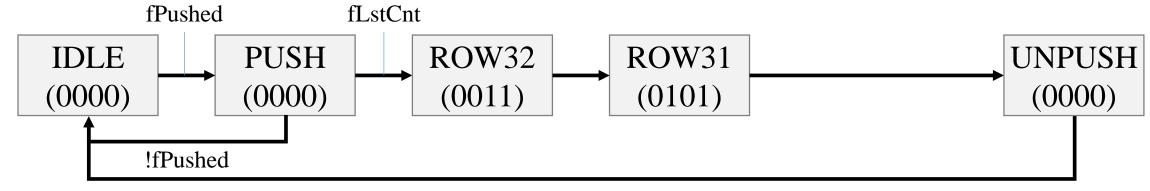


• $fPushed = i_Col! = 0$, $fLstCnt = &c_Cnt$

• 숫자의 결정 원리

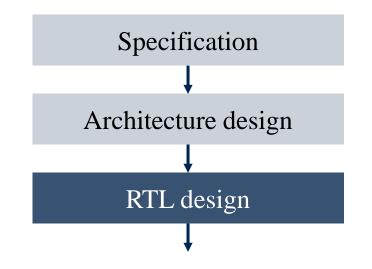
- Num[3]: o_Row == 4'b0011일 때 눌림
- Num[2]: o_Row == 4'b0101일 때 눌림
- Num[1]: i_Col[2] 또는 i_Col[3]가 0
- Num[0]: i_Col[1] 또는 i_Col[3]가 0



FSM (o_Row)

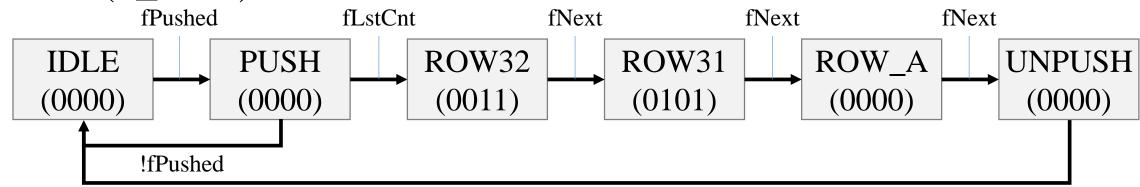

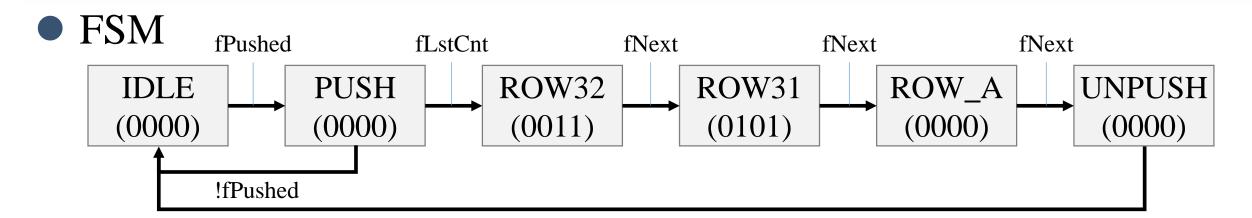
• $fPushed = \sim\&i_Col, fLstCnt = \&c_Cnt, fNext = \&c_Cnt[1:0]$



● 출력 정의


- \bullet o_Num = c_Num
- $o_Row[3] = 0$
- $o_Row[2] = c_State == ROW31$
- $o_Row[1] = c_State == ROW32$
- o_Row[0] = c_State == ROW32 || c_State == ROW31

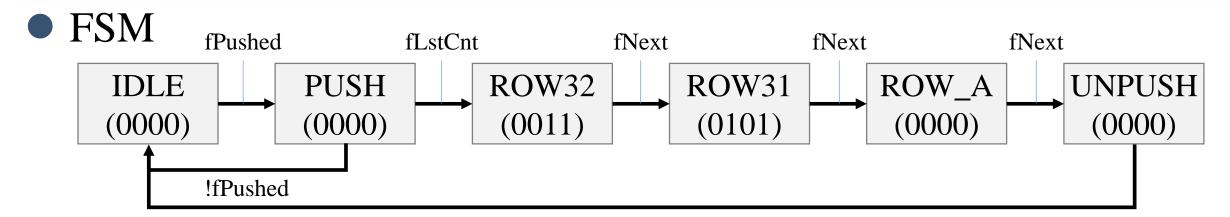- $fPushed = \sim \&i_Col$
- $fLstCnt = &c_Cnt$
- $fNext = &c_Cnt[1:0]$




- 레지스터 정의
 - n_Cnt = fIncCnt ? c_Cnt + 1 : 0;
 - fIncCnt = c_State == PUSH || c_State == ROW32 || c_State == ROW31 || c_State == ROW_A
 - n_Num ??

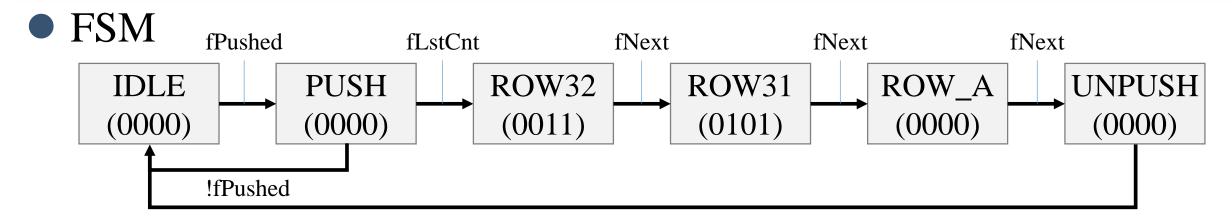- $fPushed = ~\&i_Col$
- $fLstCnt = &c_Cnt$
- $fNext = &c_Cnt[1:0]$




- 레지스터 정의
 - n_Cnt = fIncCnt ? c_Cnt + 1 : 0;
 - n_Num[3] = fCheck && c_State == ROW32 ? fPushed : c_Num[3];
 - n_Num[2] = fCheck && c_State == ROW31 ? fPushed : c_Num[2];
 - $fCheck = c_Cnt[1:0] = 2'b01$

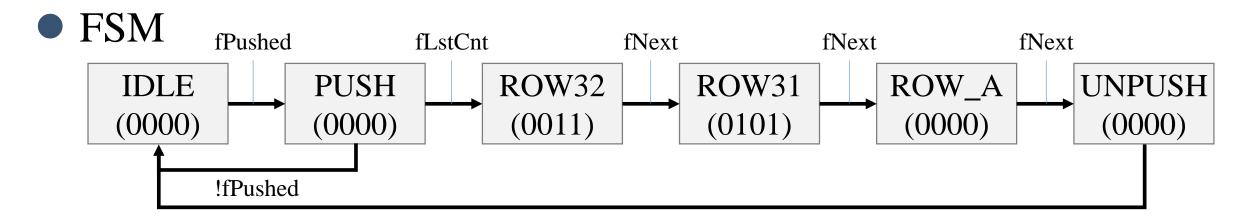- $fPushed = ~\&i_Col$
- $fLstCnt = &c_Cnt$
- $fNext = &c_Cnt[1:0]$



- 레지스터 정의
 - n Cnt = fIncCnt ? c_Cnt + 1 : 0;
 - N [2] (C1 1 0 0 C) (DOM/22 0
 - n_Num[3] = fCheck && c_State == ROW32 ? fPushed : c_Num[3];
 - n_Num[2] = fCheck && c_State == ROW31 ? fPushed : c_Num[2];
 - n_Num[1] = fCheck && c_State == ROW_A ? fPushed32 : c_Num[1];
 - $fPushed32 = i_Col[3] == 0 || i_Col[2] == 0$

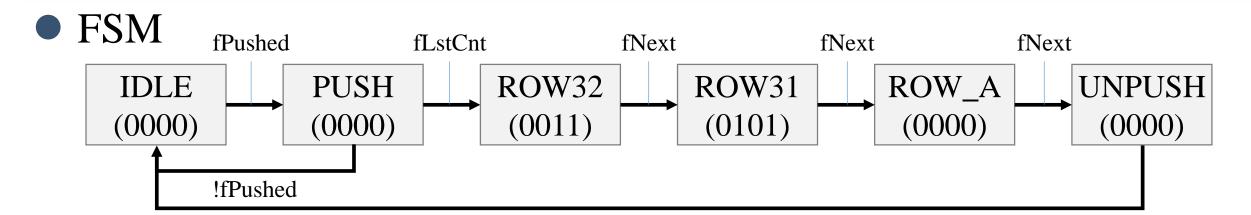- $fPushed = i_Col! = 0$
- $fLstCnt = &c_Cnt$
- $fNext = &c_Cnt[1:0]$



- 레지스터 정의
 - n Cnt = fIncCnt ? c_Cnt + 1 : 0;
 - n_Num[3] = fCheck && c_State == ROW32 ? fPushed : c_Num[3];
 - n_Num[2] = fCheck && c_State == ROW31 ? fPushed : c_Num[2];
 - n_Num[1] = fCheck && c_State == ROW_A ? fPushed32 : c_Num[1];
 - n_Num[0] = fCheck && c_State == ROW_A ? fPushed31 : c_Num[0];
 - $fPushed31 = i_Col[3] == 0 || i_Col[1] == 0$

 $fLstCnt = &c_Cnt$

 $fPushed = i_Col! = 0$


 $fNext = &c_Cnt[1:0]$

• RTL 검증 - testbench module

■ tb_Keypad 작성

```
module tb_KeyPad;
           Clk:
reg
           Rst:
reg
          [N-1:0]
                    KP_i_Col, Num;
reg
           [N-1:0]
                      KP o Row, KP o Num;
wire
KeyPad KP0(Clk, Rst, KP_o_Row, KP_i_Col, KP_o_Num);
/* 50 MHz clock */
always
  #10 Clk = \sim Clk;
always@*
begin
  KP_i Col = 4'b1111;
  KP_i Col[Num[1:0]] = KP_o Row[Num[3:2]];
end
```
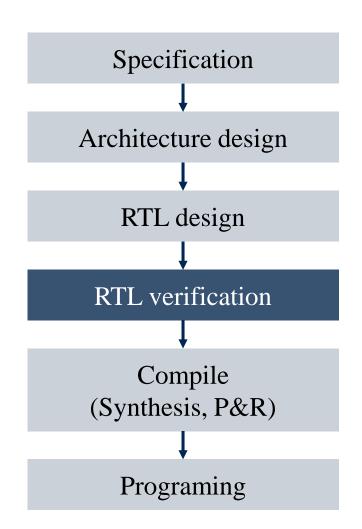
```
initial
begin
  Clk = 1:
  Rst = 0:
  KP_iCol = 4'b1111;
  @(negedge Clk) Rst = 1;
  PushNum(0);
  PushNum(1);
  PushNum(2);
  PushNum(15);
  $stop;
end
task PushNum;
           [3:0]
                      i Num;
input
begin
  Num = i Num; \#1000000;
  KP i Col = 4'b1111; #100;
end
endtask
endmodule
```



- RTL 검증 testbench module
 - tb_Keypad 작성

```
module tb_KeyPad;
           Clk;
reg
           Rst;
reg
          [N-1:0]
                    KP_i_Col, Num;
reg
          [N-1:0]
                      KP o Row, KP o Num;
wire
KeyPad KP0(Clk, Rst, KP_o_Row, KP_i_Col, KP_o_Num);
/* 50 MHz clock */
always
  #10 Clk = \sim Clk;
always@*
begin
 KP_i Col = 4'b1111;
  KP_i\_Col[Num[1:0]] = KP_o\_Row[Num[3:2]];
end
```

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

0000	0001	0010	0011
0100	0101	0110	0111
1000	1001	1010	1011
1100	1101	1110	1111

- FPGA 구현 pin 설정
 - 입력
 - i_Clk
 - $i_Rst \rightarrow push[3]$
 - i_Col \rightarrow GPIO0(24, 22, 20, 18)
 - 출력
 - o_Row \rightarrow GPIO0(16, 14, 12, 10)
 - o_FND

