



Stopwatch

# 논리로 실습


부경대 컴퓨터·인공지능공학부 최필주

- 구현하고자 하는 기능
  - 동작: 00.0 ~ 99.9까지 셀 수 있는 stopwatch
  - 입력
    - Start: 동작 시작/정지
    - Stop: 중지
  - 출력
    - FND × 3: 00.0 ~ 99.9 초 표현

➔ 동작을 어떻게 나타낼 수 있을까?

# Finite State Machine (FSM)

- Stop watch의 FSM

 

→ 타이머 한 상태

# Stopwatch의 구현


- 명세

- 입력

- i\_Clk
    - i\_Rst → push[3]
    - i\_fStart → push[0]
    - i\_fStop → push[1]


- 출력

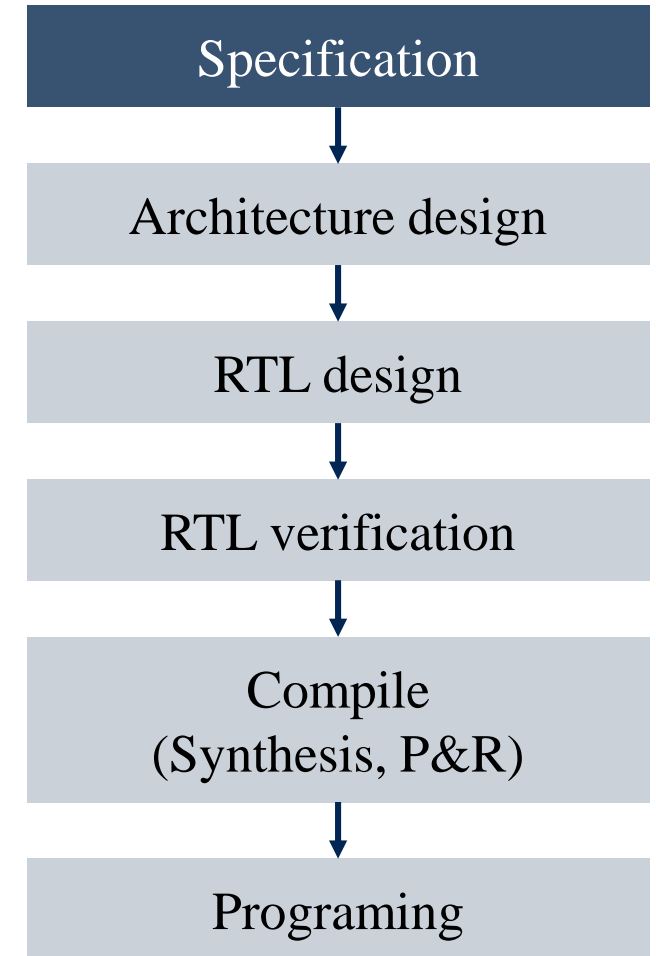- o\_Sec0 → HEX0[6:0]
    - o\_Sec1 → HEX1[6:0]
    - o\_Sec2 → HEX2[6:0]




# Stopwatch의 구현

## ● 구조 설계

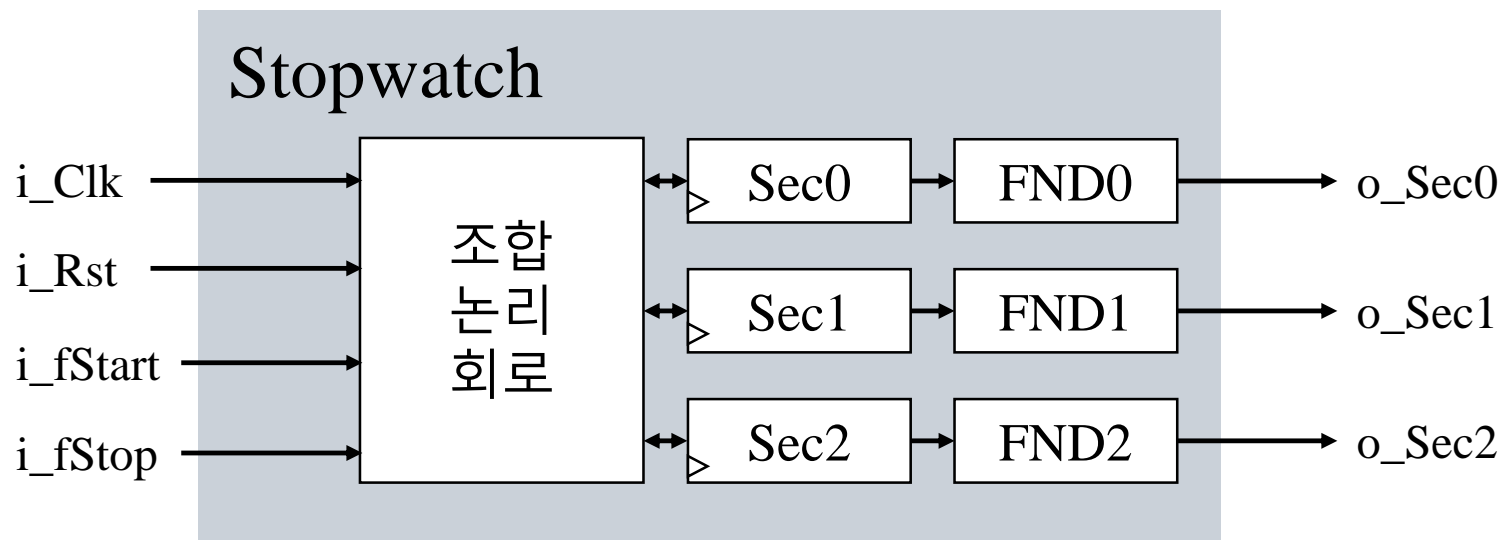

### ■ 필요한 레지스터


- State
- ClkCnt
- Sec0, Sec1, Sec2

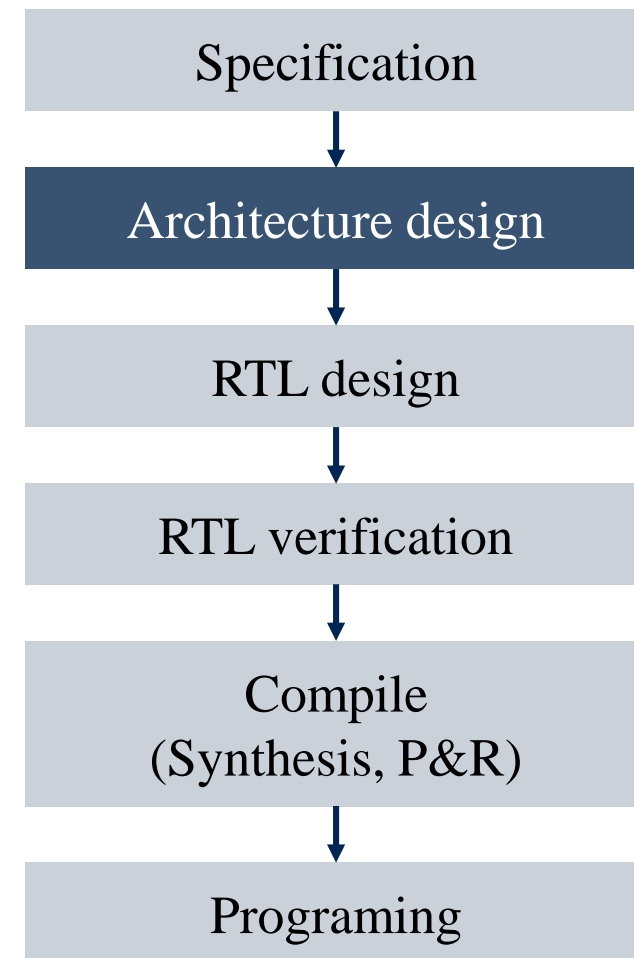

# Stopwatch의 구현

상태기반 FSM

## 구조 설계

 

Regs.	bits	IDLE	WORK	PAUSE
n_ClkCnt	23	0	fLstClk ? 0 : c_ClkCnt + 1	c_ClkCnt
n_Sec0	4	0	fIncSec0 ? fLstSec0 ? 0 : c_Sec0 + 1 : c_Sec0	c_Sec0
n_Sec1	4	0	fIncSec1 ? fLstSec1 ? 0 : c_Sec1 + 1 : c_Sec1	c_Sec1
n_Sec2	4	0	fIncSec2 ? fLstSec2 ? 0 : c_Sec2 + 1 : c_Sec2	c_Sec2

- $fLstClk = c\_ClkCnt == 100\_000\_000/20 - 1$
- $fLstSec0 = c\_Sec0 == 9$
- $fLstSec1 = c\_Sec1 == 9$
- $fLstSec2 = c\_Sec2 == 9$
- $fIncSec0 = fLstClk$
- $fIncSec1 = fIncSec0 \&\& fLstSec0$
- $fIncSec2 = fIncSec1 \&\& fLstSec1$

# Stopwatch의 구현

## ● RTL 설계

### ■ Stopwatch.v

```
module Stopwatch(i_Clk, i_Rst, i_fStart, i_fStop, o_Sec0, o_Sec1, o_Sec2);
```

```
input      i_Clk, i_Rst;
```

```
input      i_fStart, i_fStop;
```

```
output wire [6:0]      o_Sec0, o_Sec1, o_Sec2;
```

```
reg        [1:0]      c_State,    n_State;
```

```
reg        [3:0]      c_Sec0,    n_Sec0;
```

```
reg        [3:0]      c_Sec1,    n_Sec1;
```

```
reg        [3:0]      c_Sec2,    n_Sec2;
```

```
reg        [22:0]     c_ClkCnt,   n_ClkCnt;
```

```
reg        c_fStart,   n_fStart;
```

```
reg        c_fStop,    n_fStop;
```

```
wire        fLstClk;
```


```
wire        fLstSec0, fLstSec1, fLstSec2;
```

```
wire        fIncSec0, fIncSec1, fIncSec2;
```

```
wire        fStart, fStop;
```

```
parameter LST_CLK = 100_000_000/20 - 1;
```
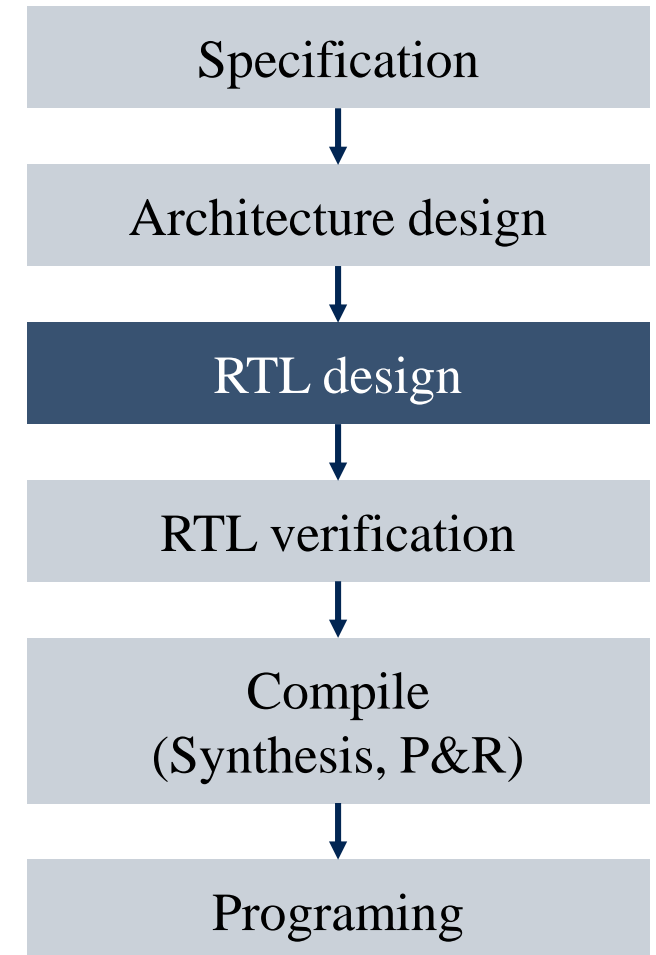
```
parameter IDLE = 2'b00, WORK = 2'b01, PAUSE = 2'b10;
```



# Stopwatch의 구현


- RTL 설계

- Stopwatch.v

```
FND      FND0(c_Sec0,      o_Sec0);
FND      FND1(c_Sec1,      o_Sec1);
FND      FND2(c_Sec2,      o_Sec2);

always@(posedge i_Clk, negedge i_Rst)
  if(!i_Rst) begin
    c_State      = IDLE;
    c_ClkCnt      = 0;
    c_Sec0        = 0;
    c_Sec1        = 0;
    c_Sec2        = 0;
    c_fStart      = 1;
    c_fStop       = 1;
  end else begin
    c_State      = n_State ;
    c_ClkCnt      = n_ClkCnt ;
    c_Sec0        = n_Sec0 ;
    c_Sec1        = n_Sec1 ;
    c_Sec2        = n_Sec2 ;
    c_fStart      = n_fStart ;
    c_fStop       = n_fStop ;
  end
end
```

선언  
연산  
생성

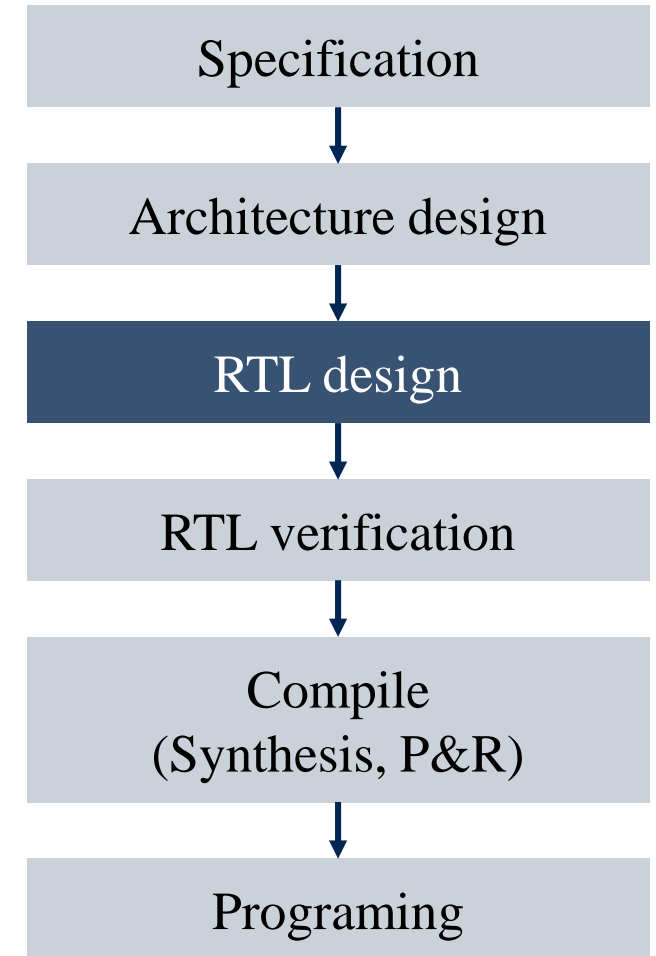



# Stopwatch의 구현


## ● RTL 설계

### ■ Stopwatch.v

```
assign    fStart    = !i_fStart && c_fStart,
          fStop      = !i_fStop  && c_fStop;
assign    fLstClk    = c_ClkCnt == LST_CLK,
          fLstSec0= c_Sec0 == 9,
          fLstSec1= c_Sec1 == 9,
          fLstSec2= c_Sec2 == 9;
assign    fIncSec0= fLstClk,
          fIncSec1= fIncSec0 && fLstSec0,
          fIncSec2= fIncSec1 && fLstSec1;

always@*
begin
    n_fStart    = i_fStart    ;
    n_fStop     = i_fStop     ;
    n_State     = c_State     ;
    n_ClkCnt    = c_ClkCnt    ;
    n_Sec0      = c_Sec0      ;
    n_Sec1      = c_Sec1      ;
    n_Sec2      = c_Sec2      ;
```

중요되는  
코드가  
이런 경우  
X는 0

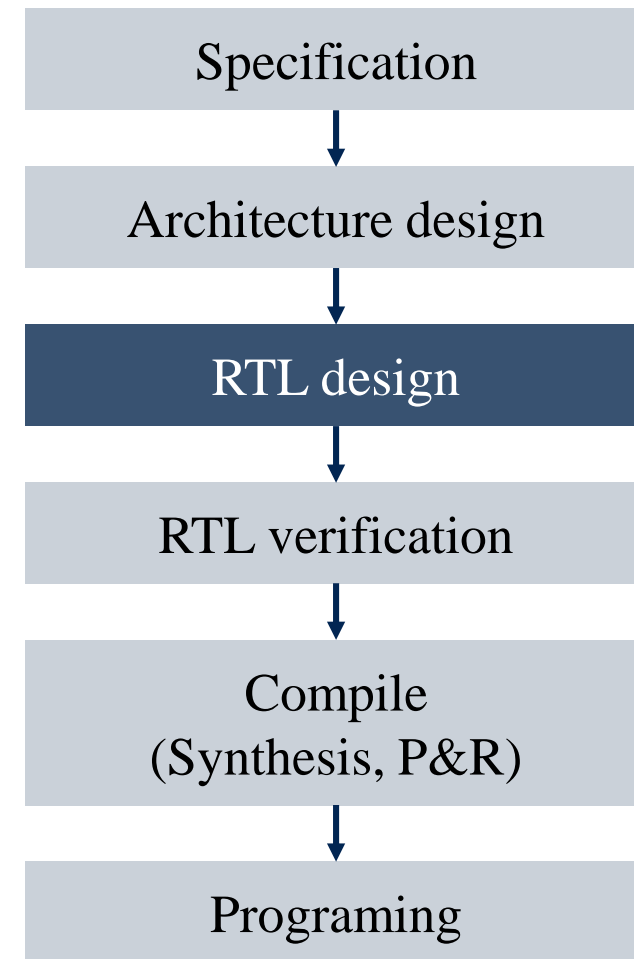


# Stopwatch의 구현

## ● RTL 설계
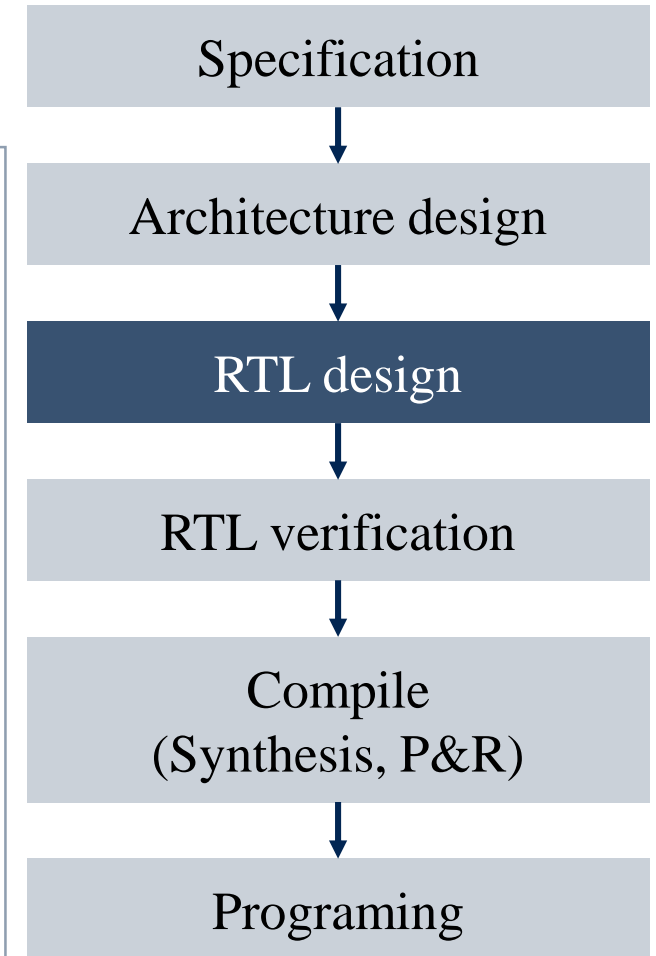
### ■ Stopwatch.v

```
case(c_State)
  IDLE: begin
    n_ClkCnt = 0;
    n_Sec0 = 0;
    n_Sec1 = 0;
    n_Sec2 = 0;
    if(fStart) n_State = WORK;
  end
  WORK: begin
    n_ClkCnt = fLstClk ? 0 : c_ClkCnt + 1;
    n_Sec0 = fIncSec0 ? fLstSec0 ? 0 : c_Sec0 + 1 : c_Sec0;
    n_Sec1 = fIncSec1 ? fLstSec1 ? 0 : c_Sec1 + 1 : c_Sec1;
    n_Sec2 = fIncSec2 ? fLstSec2 ? 0 : c_Sec2 + 1 : c_Sec2;

    if(fStop) n_State = IDLE;
    else if(fStart)n_State = PAUSE;
  end
  PAUSE:
    if(fStop) n_State = IDLE;
    else if(fStart)n_State = WORK;
endcase
end
endmodule
```



# Stopwatch의 구현

- RTL 검증 - testbench module


- tb\_StopWatch

```
`timescale 1ns / 1ns
module tb_StopWatch;
reg                Clk;
reg                Rst;
reg                fStart;
reg                fStop;

StopWatch U0(Clk, Rst, fStart, fStop, , , );
always #10 Clk = ~Clk;
initial
begin
    Clk        = 1;
    Rst        = 0;
    fStart     = 1;
    fStop      = 1;

    @(negedge Clk) Rst = 1;
    #100                fStart     = 1;        #20 fStart = 1;
    #222_222_200        fStart     = 0;        #20 fStart = 1;
    #1000               fStart     = 0;        #20 fStart = 1;
    #333_333_300        fStop      = 0;        #20 fStop = 1;
    $stop;


end
endmodule
```

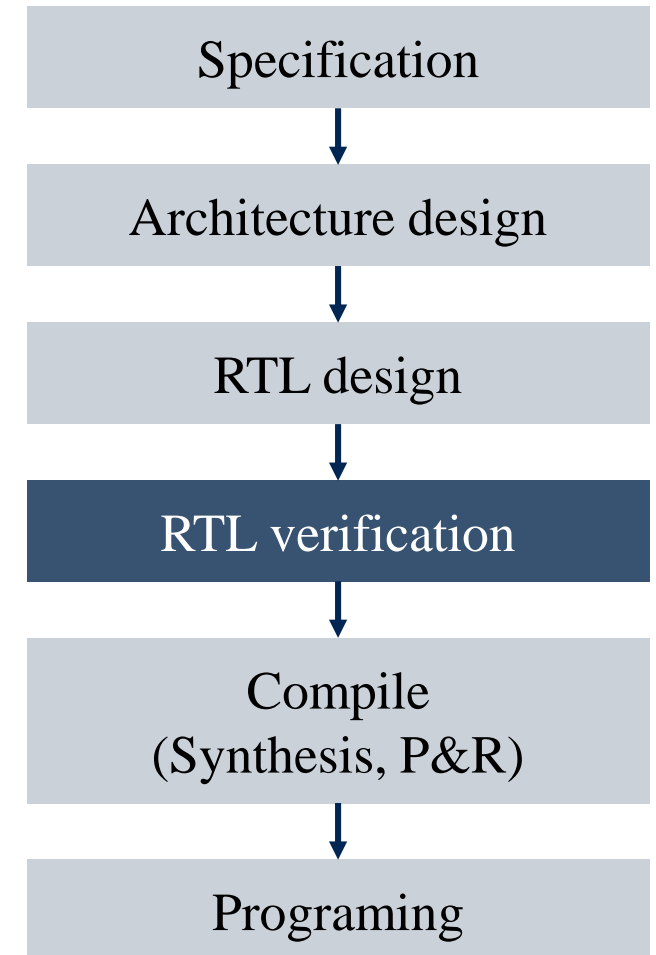
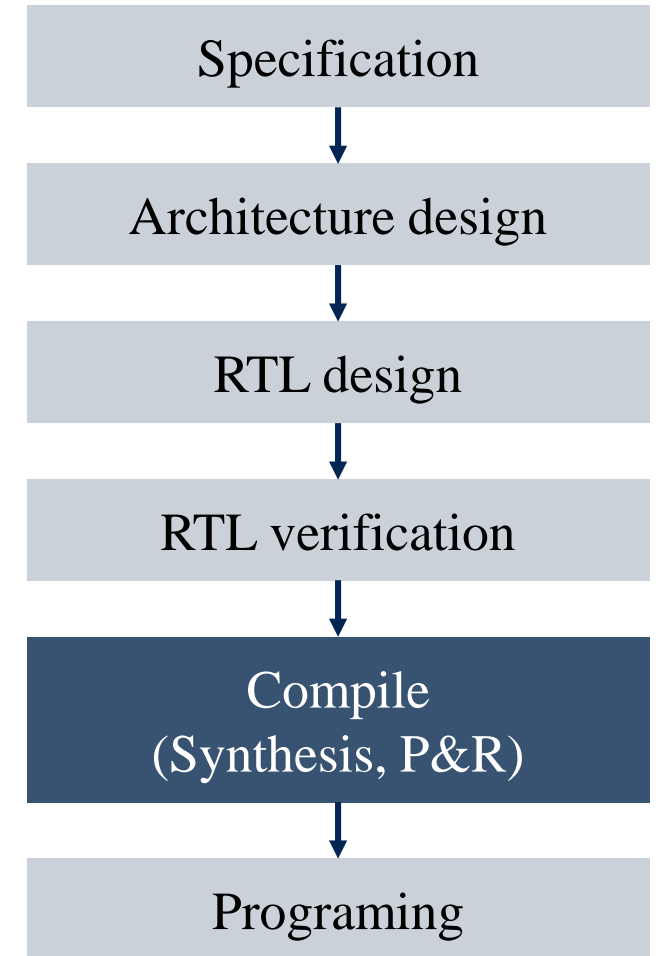
# Stopwatch의 구현

- FPGA 구현 – pin 설정

- 입력: i\_Clk, i\_Rst, i\_fStart, i\_fStop
  - i\_fStart, i\_fStop, i\_Rst은 push 버튼 3개 사용
- 출력: o\_FND(7x3)




- 변경 사항

- 입력: i\_fStop → i\_fRecord
- 출력: o\_Sec0, o\_Sec1, o\_Sec2에 o\_Sec3, o\_Sec4, o\_Sec5 추가
- 중지조건 변경: 정지된 상태에서 fRecord 누르기
- 추가 동작: 동작 중 fRecord를 누르면 그 때 시각 정보를 o\_Sec3, o\_Sec4, o\_Sec5에 표시

# Stopwatch의 구현

## ● 구조 설계

 


Regs.	bits	IDLE	WORK	PAUSE
n_ClkCnt	23	0	$fLstClk ? 0 : c\_ClkCnt + 1$	$c\_ClkCnt$
n_Sec0	4	0	$fIncSec0 ? fLstSec0 ? 0 : c\_Sec0 + 1 : c\_Sec0$	$c\_Sec0$
n_Sec1	4	0	$fIncSec1 ? fLstSec1 ? 0 : c\_Sec1 + 1 : c\_Sec1$	$c\_Sec1$
n_Sec2	4	0	$fIncSec2 ? fLstSec2 ? 0 : c\_Sec2 + 1 : c\_Sec2$	$c\_Sec2$

- $fLstClk = c\_ClkCnt == 100\_000\_000/20 - 1$
- $fLstSec0 = c\_Sec0 == 9$
- $fLstSec1 = c\_Sec1 == 9$
- $fLstSec2 = c\_Sec2 == 9$
- $fIncSec0 = fLstClk$
- $fIncSec1 = fIncSec0 \&\& fLstSec0$
- $fIncSec2 = fIncSec1 \&\& fLstSec1$

# Stopwatch의 구현

## ● 구조 설계

 

Regs.	bits	IDLE	WORK	PAUSE
n_ClkCnt	23	0	$fLstClk ? 0 : c\_ClkCnt + 1$	c_ClkCnt
n_Sec0	4	0	$fIncSec0 ? fLstSec0 ? 0 : c\_Sec0 + 1 : c\_Sec0$	c_Sec0
n_Sec1	4	0	$fIncSec1 ? fLstSec1 ? 0 : c\_Sec1 + 1 : c\_Sec1$	c_Sec1
n_Sec2	4	0	$fIncSec2 ? fLstSec2 ? 0 : c\_Sec2 + 1 : c\_Sec2$	c_Sec2
n_Sec3	4	10	$fRecord ? c\_Sec0 : c\_Sec3$	c_Sec3

- $fLstClk = c\_ClkCnt == 100\_000\_000/20 - 1$
- $fLstSec0 = c\_Sec0 == 9$
- $fLstSec1 = c\_Sec1 == 9$
- $fLstSec2 = c\_Sec2 == 9$
- $fIncSec0 = fLstClk$
- $fIncSec1 = fIncSec0 \&\& fLstSec0$
- $fIncSec2 = fIncSec1 \&\& fLstSec1$